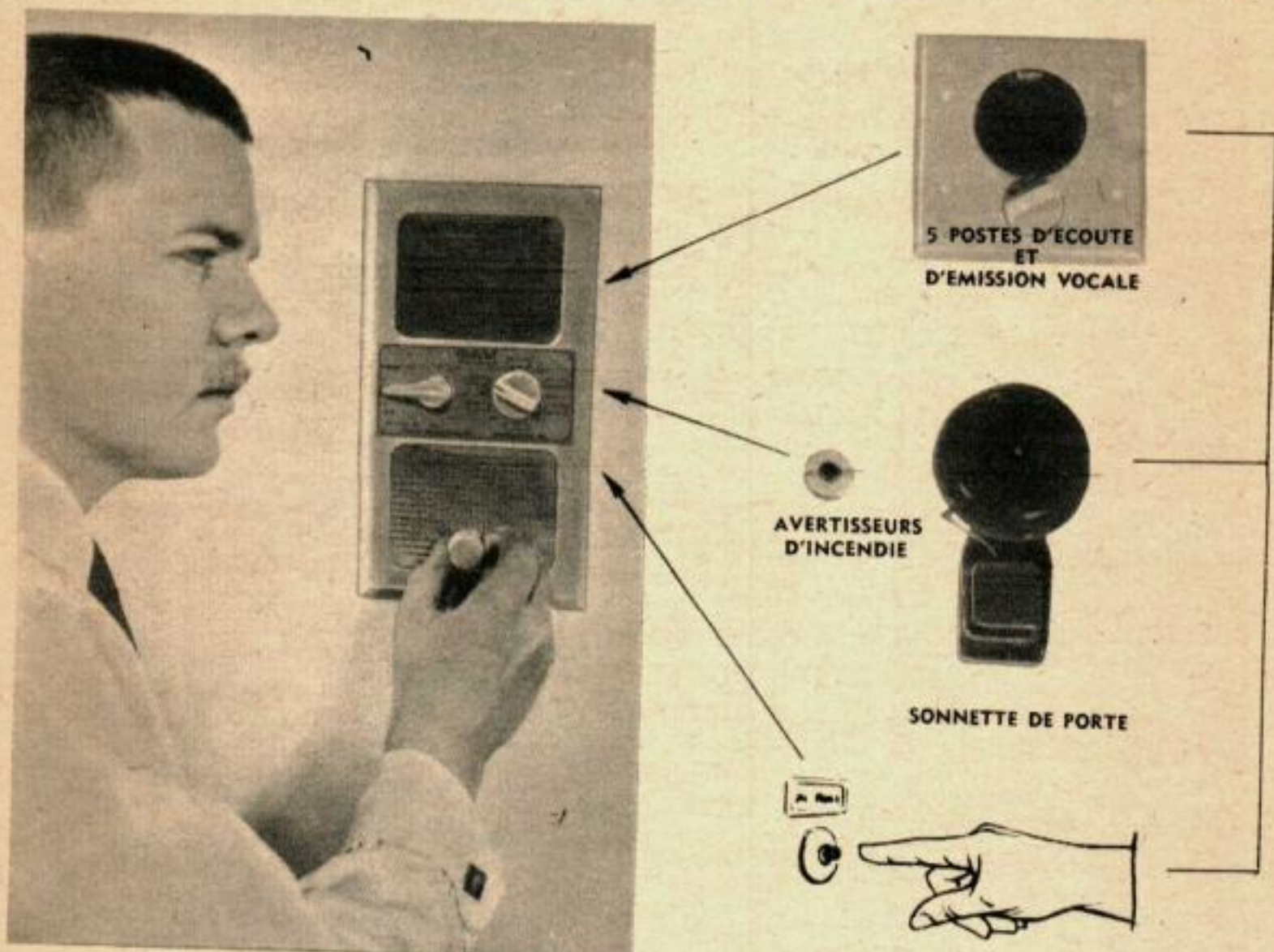




Installation d'intercommunication d'appartement « Trois en Une »


IL est difficile de trouver mieux que ce système d'intercommunication à usages multiples pour vous économiser des pas et des appels dans la maison. Et son dispositif d'alarme contre l'incendie incorporé vaut par lui-même plus que le prix des éléments composants rien que par la tranquillité d'esprit qu'il vous procure.

Lorsque le système est utilisé pour l'intercommunication, le poste principal peut communiquer avec n'importe quel poste secondaire installé à distance, et le super-poste secondaire peut commander lui-même ses fonctions d'émission vocale et d'écoute. Le groupe peut même être réglé pour fonctionner dans un seul sens à partir de la nursery, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser comme baby-sitter ! Si vous le désirez, vous pouvez aussi arranger l'installation pour qu'un poste secondaire, ou sous-station, puisse entendre un autre poste secondaire. Un poste extérieur peut être installé à la porte d'entrée principale, ce qui fait que vous pouvez répondre

à la porte sans avoir à l'ouvrir, et tenir une conversation dans les deux sens avec les visiteurs.

Avons-nous parlé de portes ? L'installation se branche sur votre système de sonnette de porte existant, ou vous pouvez poser un nouveau câblage si vous le préférez. Un carillon incorporé résonne au poste-maître (ou station principale) pour vous aviser qu'il y a des visiteurs à la porte. Vous entendez un « bing-bong » pour la porte de devant, et un « bong » pour la porte de derrière ou la porte de service. Réglez le contacteur de commande à cet effet, et le carillon retentira dans tous les postes secondaires de l'installation !

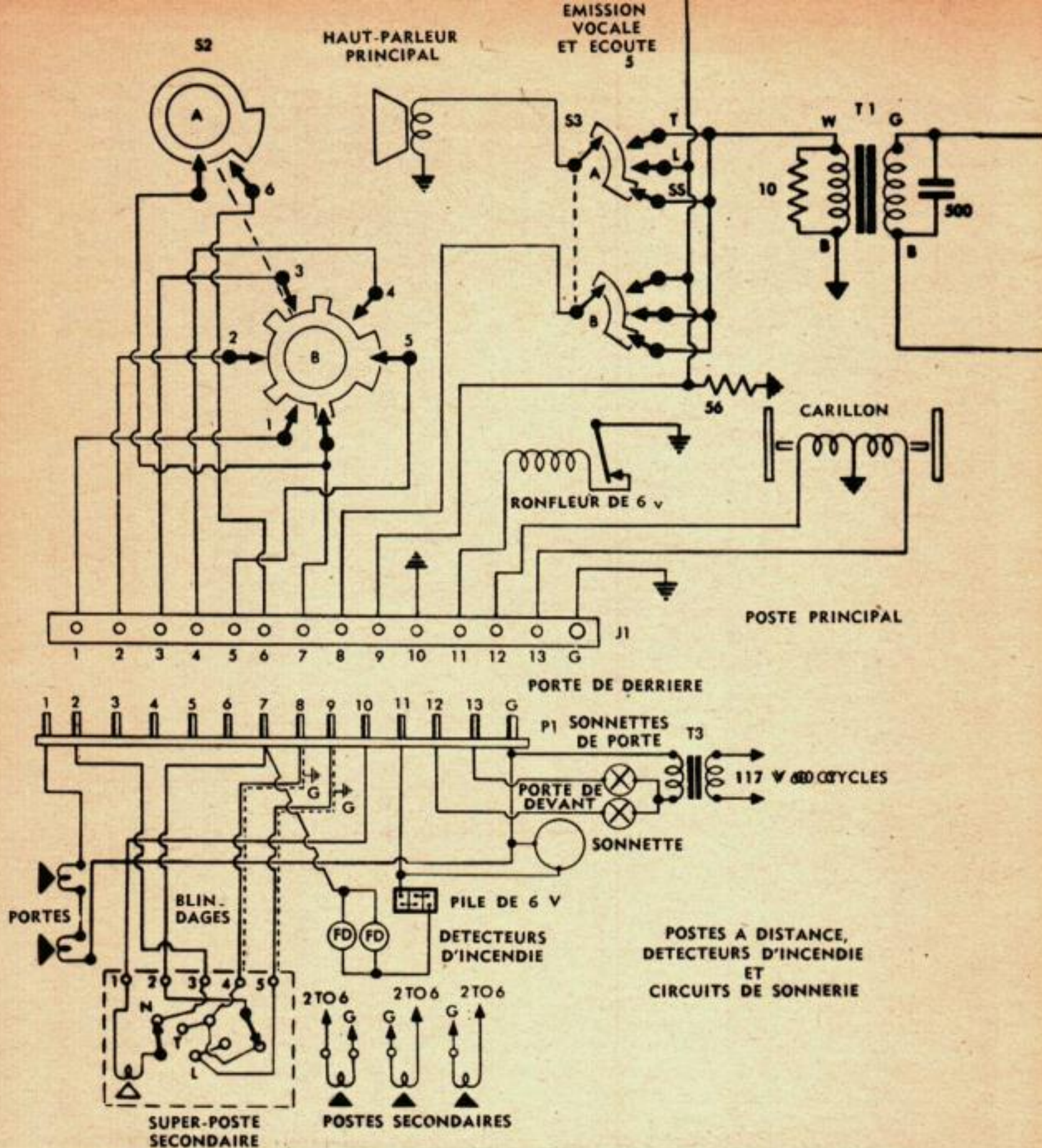Les dispositifs d'alarme contre le feu sont actionnés par une pile de 6 volts parce que, dans de nombreux cas d'incendie, les câblages des circuits de la maison seront détruits par le feu. Les petits boutons de détection du feu peuvent être placés dans divers endroits de la maison où peut se manifester le danger



LISTE DES PIÈCES

POSTE PRINCIPAL

3 douilles : 2 à 7 broches, 1 à 9 broches. — 3 lampes : 12AX7, 50C5, 35W4. — S1 Contact à un pôle et une direction sur réglage de volume. — S2 Contact rotatif, 2 étages, 5 positions (bras de court-circuit). — S3 Contact rotatif, 2 bornes, 3 positions. — T1 Transformateur 16 ohms, charge. — T2 Transformateur 16 ohms, 50 C 5 - charge.

Résistances

1 K, 1/2, 1 pièce. — 27, 1/2, 1 pièce. — 150, 1/2, 1 pièce. — 2.2 K, 1/2, 1 pièce. — 100 K, 1/2, 3 pièces. — 470 K, 1/2, 1 pièce. — 390, 1, 1 pièce. — 10, 1/2, 1 pièce. — 133, 10, W.W., 1 pièce. — 56, 1/2, 1 pièce. — 500 K, potentiomètre, 1 pièce.

Condensateurs

0.0005 mF, céramique, 2 pièces. — 0.001 mF, céramique, 2 pièces. — 0.047 mF, matière moulée, 2 pièces.

40-40-20 élect. 150 watts/courant continu,

Note : N'importe quel élément principal peut être omis sans que ceci affecte l'efficacité générale de l'installation entière.

1 pièce. J1, P1 (jack et fiche), n° 13219 et 13220 Cinch, 1 de chaque. — Haut-parleur, 65 mm, 16 ohms. — Connexion encastrée pour courant alternatif avec câble, type télévision, 1 pièce. — Barrettes de branchement, 3 et 5 bornes. — Carillon, avec transformateur et ronfleur, 6 volts, 1 pièce.

SUPER-POSTE SECONDAIRE

Haut-parleur, 65 mm, 16 ohms. — Plaque de devant — plaque d'interrupteur double. — Grille — métal perforé à la demande. — Barrette de branchement, n° 1775 Cinch. — Contact de commande, rotatif, 2 bornes, 3 positions.

Poste secondaire


Mêmes pièces que ci-dessus, moins barrette et contact.

Poste secondaire extérieur

Mêmes pièces que poste secondaire, ajouter châssis CU-83 Bud, et calfeutrer les ouvertures.

Dispositif avertisseur d'incendie

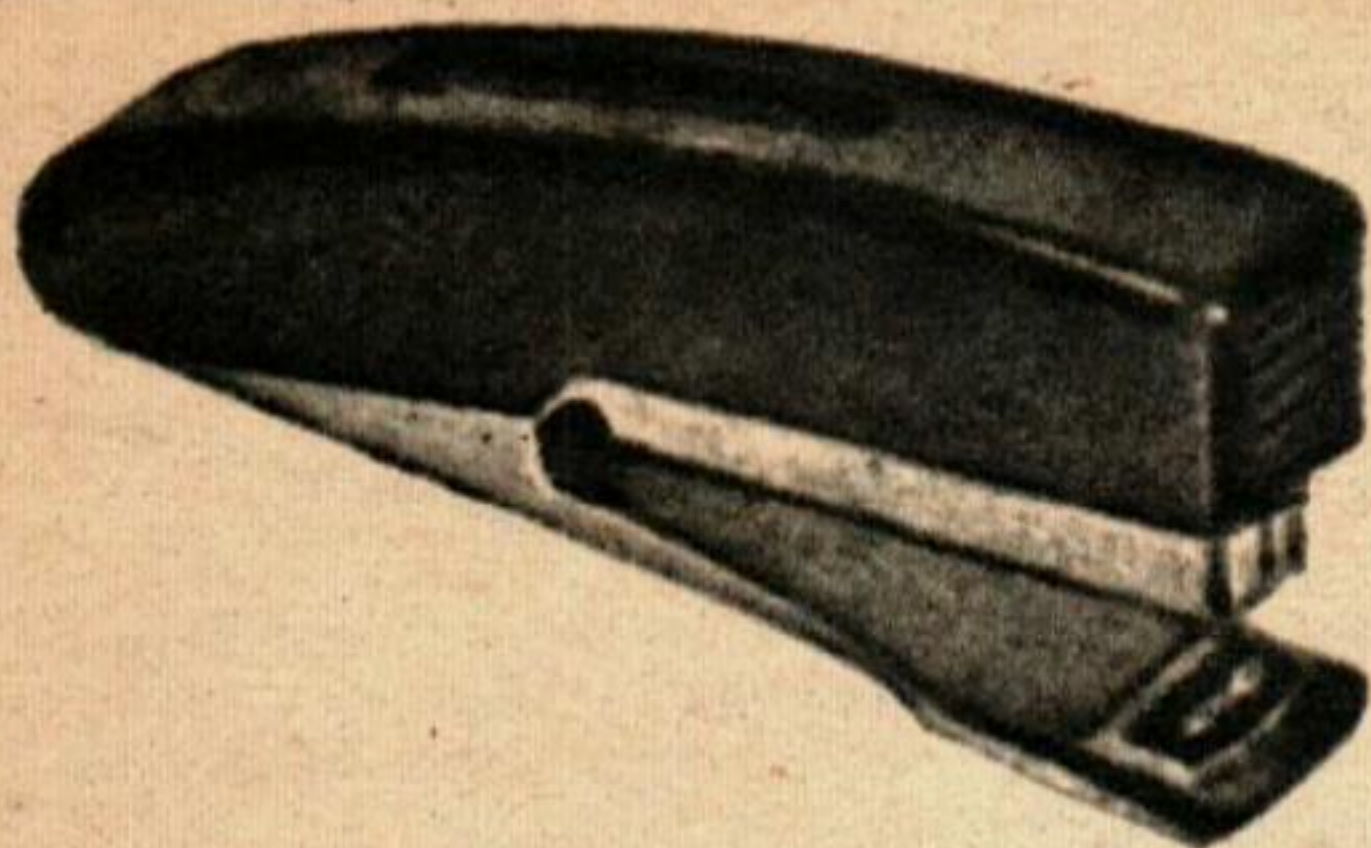Pile 6 volts, n° TW-1 Burgess. — Cloche d'alarme, diamètre 15 cm.



**POUR LA POCHE, LE BUREAU
LA MAISON**

AGRAFEZ - CLOUEZ

avec

PRESTAGRAF 84

En vente toute papeterie

AGRÉE QUALITÉ FRANCE



PRODUCTION J. HERBIN — PARIS

Installation d'intercommuni- cation d'appartement « Trois en une »

(Suite de la page 73)

principal jusqu'aux divers appareillages montés à distance. Le câblage de ceux-ci doit être entièrement connecté sur la fiche P1, qui peut ensuite être branchée dans J1, et le poste-maître peut être installé définitivement. Vous pouvez combiner les haut-parleurs de portes extérieurs avec leurs boutons de carillon d'appel respectifs en ménageant les découpes pour les haut-parleurs assez haut sur la plaque de commutateur pour que vous puissiez percer un trou de montage d'un presse-bouton à contact momentané.



NOVEMAIL

LES PEINTURES MODERNES

Documentation gratuite NOVEMAIL, B. P. 3 - BONNEUIL (Seine)