

UNE TROMPE POUR BATEAU D'OCCASION


Par R. CAPOTOSTO




ASSEZ peu encombrante pour être rangée n'importe où, cette trompe bon marché pour bateau donne de la voix comme un géant criard lorsque l'on presse un bouton. Dans le fond, c'est seulement un petit haut-parleur logé dans une boîte de conserve et actionné par un modulateur à transistors pas plus grand qu'un cube de glace.

Les spécifications originales demandent une pile de lampe de 6 V. pour le modulateur

mais pour réduire le poids et les dimensions on a employé à la place 4 piles de 1,5 V. Les piles sont assemblées avec du ruban et les conducteurs sont soudés comme il est montré. Pour pousser loin la miniaturisation de l'élément, le modulateur est fixé aussi avec du ruban à l'arrière du haut-parleur. Un interrupteur type basculant met sous tension, après quoi la trompe peut être actionnée en pressant le bouton.

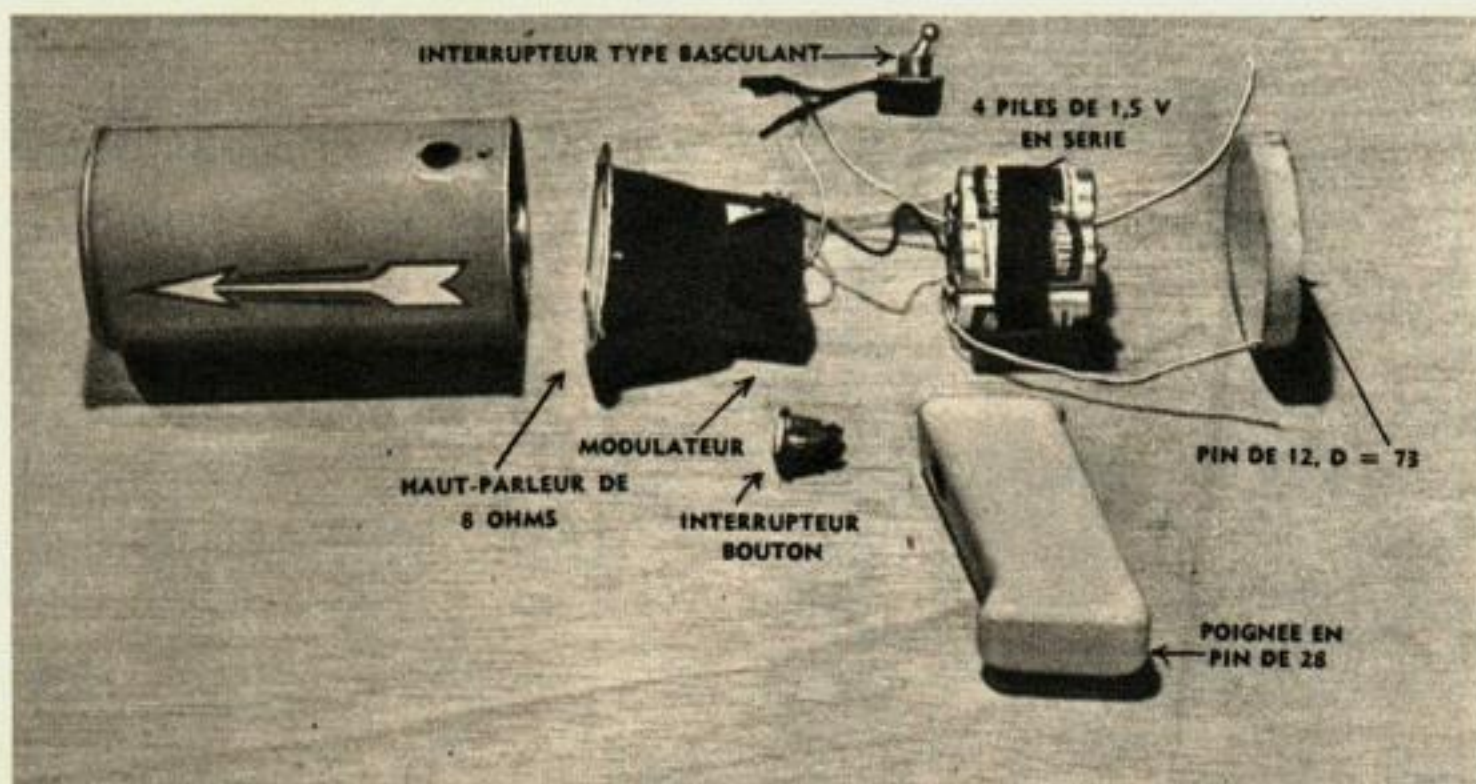

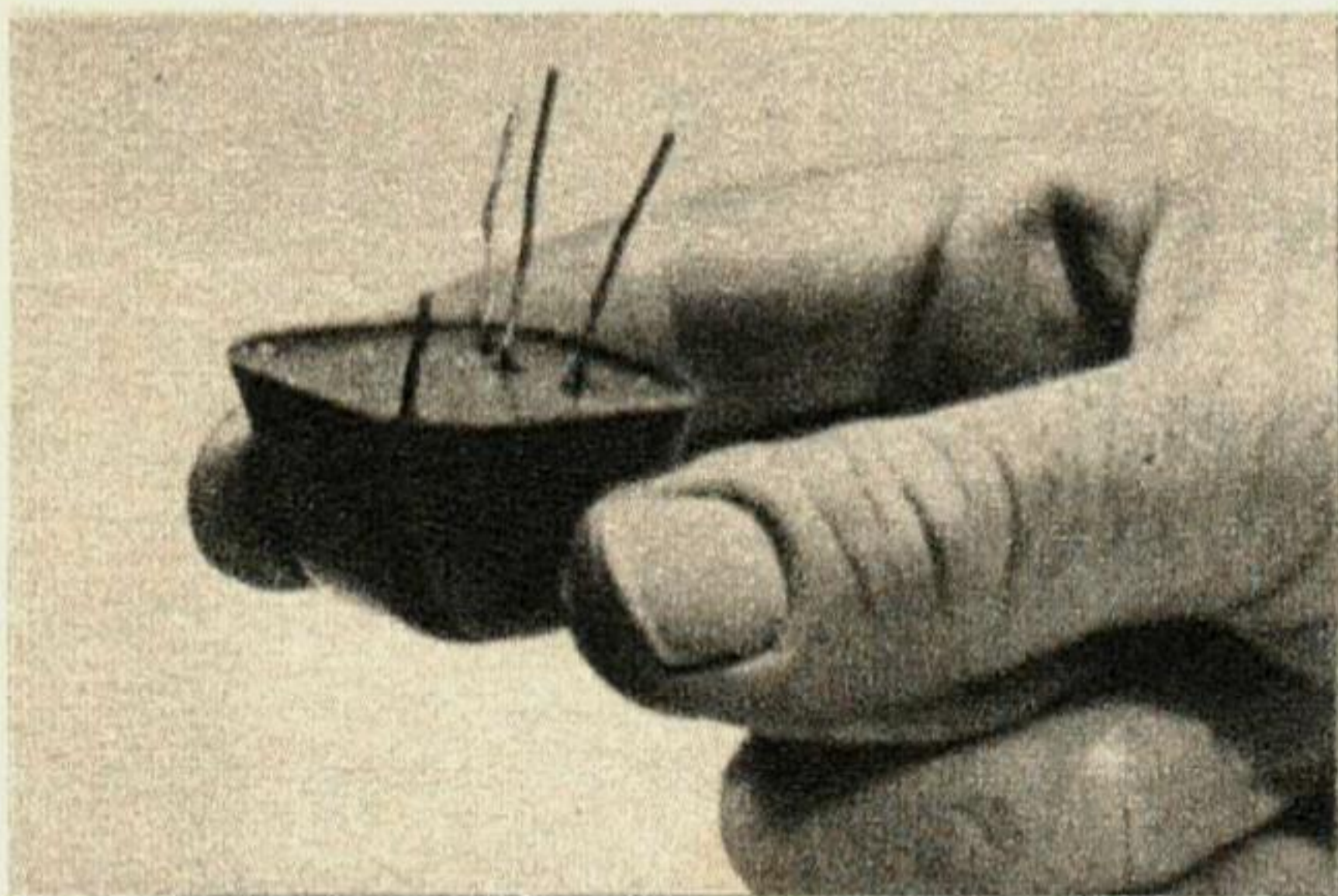

LE PETIT MODULATEUR ci-dessus est relié à quatre éléments de pile montés en série en soudant les conducteurs comme montré ci-dessous.

